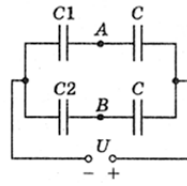


Урок №10 (6.11.2018)

Решение задач.

1. Найти разность потенциалов между точками A и B .



2. Найти ёмкость следующих конденсаторов (ёмкость всех непомеченных конденсаторов дана):

